

Preguntas de conocimientos básicos de 1^{er} año



Estudiantes: Jorge Simi, Marcos Chavez, Felipe Brocal.

Profesora: Herrera, María Montserrat

Curso: 6°"A"

Institución: IPET N°66 "Dr. José Antonio Balseiro"

Córdoba, 1° de Junio de 2026

Taller laboratorio

- 1) ¿Cómo se clasifican las herramientas principales que se utilizan en el taller?
 - a) Tracción, universal, corte, desbaste, precisión, alargue.
 - b) Corte, desbaste, sujeción, medición, golpe, montaje. (correcta)
 - c) Corte, sujeción, soldadura, limpieza, desbaste.
 - d) Ninguna es correcta.

- 2) Cual de las siguientes expresiones corresponde al cálculo de Intensidad de corriente según la ley de Ohm
 - a) $i = V/R$ (correcta)
 - b) $i = V^2 / 2xR$
 - c) $i = P \times V$
 - d) $i = \int Vx \cdot AM \cdot Em(\cos(2\pi \cdot 180^\circ \cdot t)). dx$

- 3) Si se quiere unir un cable a una línea ya existente (derivación) ¿Qué empalme se puede realizar?
 - a) Cola de ratón
 - b) Empalme en T (Correcta)
 - c) Empalme de Western

- 4) ¿Cuáles son las 3 magnitudes eléctricas principales?
 - a) Corriente, Potencia, Frecuencia
 - b) Voltaje, Resistencia, Amplitud
 - c) Voltaje, Corriente, Resistencia (Correcto)
 - d) Frecuencia, Temperatura, Altitud

- 5) En un taller-laboratorio de electrónica donde estaba teniendo lugar una clase. Raulito tenía sed y sacó su botella para beber agua. ¿Qué regla de seguridad el laboratorio rompió Raulito?
 - a) No interrumpir la clase
 - b) No trabajar sin elementos de seguridad
 - c) No operar maquinaria eléctrica sin aprobación y autorización del profesor
 - d) Ninguna es correcta (correcta)

Aclaración de la opción correcta: la regla es : No ingerir alimentos ni bebidas en el taller.

Dibujo técnico

- 1) ¿Cuál es el propósito de las normas IRAM?
 - A) Decorar los dibujos con líneas cuidadas
 - B) escribir más rápido
 - C) Profundizar sobre el sentido de los centímetros
 - D) profundizar sobre la prolijidad y uso de medidas (correcta)

- 2) ¿En que afecta a un lápiz las siglas HB?
 - a) Afecta al largo del lápiz y su vida útil
 - b) Afecta a la dureza y a la punta del lápiz
 - c) Afecta a la dureza y oscuridad del trazo (Correcta)
 - d) Afecta al peso del lápiz y cuánto daña la hoja
jhnn7


- 3) ¿Qué tipos de líneas se utilizan en dibujo técnico?
 - a) Línea larga, alta, baja y punteada
 - b) Línea discontinua, de trazo y punto, continua y punteada (correcta)
 - c) Línea perpendicular, transversal, hexagonal
 - d) Línea de cota y continua.

- 4) ¿Qué escuadras se utilizan para las láminas?
 - a) 45° y 30° (correcta)
 - b) 90° y 120°
 - c) 360° y 30°
 - d) 45° y 120°

- 5) ¿Qué tamaño de hojas se utiliza para realizar las láminas habitualmente?
 - a) A1
 - b) A2
 - c) A3
 - d) A4 (correcta)


TECNOLOGÍA

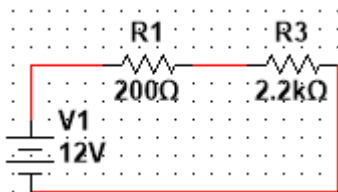1. ¿Cual es la expresión correcta para un circuito serie de 3 resistencias?
 - a) $R_t = R_1 \times R_2 \times R_3$
 - b) $R_t = R_1 + R_2 + R_3$ (correcta)
 - c) $R_t = 1 \div (R_1 \div 1 + R_2 \div 1 + R_3 \div 1)$
 - d) $R_t = R_1 \times R_2 \div (R_1 + R_2)$
 - e) $R_t = VCC$
2. ¿Cual es la expresión correcta para un circuito paralelo de 3 resistencias?
 - a) $R_t = R_1 \times R_2 \times R_3$
 - b) $R_t = R_1 + R_2 + R_3$
 - c) $R_t = 1 \div (R_1 \div 1 + R_2 \div 1 + R_3 \div 1)$ (correcta)
 - d) $R_t = R_1 \times R_2 \div (R_1 + R_2)$
 - e) $R_t = VCC$
3. En un circuito cerrado con fuente y una resistencia, debemos medir con un tester las magnitudes de V_T (voltaje Total), I_T (corriente Total) y R (ohms de la resistencia) ¿Como se mide cada uno?
 - a) I_T en serie abriendo el circuito, V_T en paralelo a la fuente, R en paralelo a la resistencia. (correcta)
 - b) I_T en paralelo al circuito, V_T en paralelo a la fuente, R en serie con la resistencia
 - c) I_T en serie con la fuente, V_T en paralelo con la resistencia, R en paralelo con la resistencia
 - d) I_T en serie abriendo el circuito, V_T en paralelo a la resistencia, R en serie con el circuito
 - e) I_T en paralelo con la resistencia, V_T en serie con la fuente, R en serie con la resistencia
4. En el siguiente circuito calcular R_T , I_T y V_T .



- a) $R_T = 3k\Omega$; $I_T = 5mA$; $V_T = 40v$
- b) $R_T = 2,4k\Omega$; $I_T = 5mA$; $V_T = 10v$
- c) $R_T = 2,2k\Omega$; $I_T = 20mA$; $V_T = 40v$
- d) $R_T = 2,4k\Omega$; $I_T = 5mA$; $V_T = 12v$ (correcta)
- e) $R_T = 3k\Omega$; $I_T = 20mA$; $V_T = 10v$

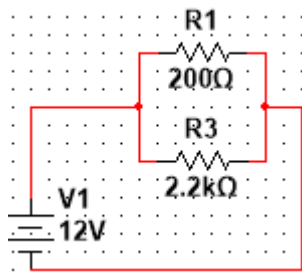5. En el siguiente circuito calcular R_T , I_T y V_T .



- a) $R_T = 183,33\Omega$; $I_T = 65,545\text{mA}$; $V_T = 12\text{v}$ (correcta)
- b) $R_T = 100\Omega$; $I_T = 6\text{mA}$; $V_T = 24\text{v}$
- c) $R_T = 183,33\Omega$; $I_T = 65,545\text{mA}$; $V_T = 6\text{v}$
- d) $R_T = 200\Omega$; $I_T = 65,545\text{mA}$; $V_T = 12\text{v}$
- e) $R_T = 200\Omega$; $I_T = 67\text{mA}$; $V_T = 6\text{v}$

MATEMÁTICAS

1. ¿Cual de los siguientes números es primo?

- A) 17 (RTA)
- B) 15
- C) 12
- D) 21

RTA:A)tenemos en cuenta que los números primos son solo divisibles entre 1 o por ellos mismos, por lo tanto el único número primo es el 17.

2. ¿Resolver la ecuación: $3x + 5 = 20$?

- A) $x = 3$
- B) $x = 5$ (RTA)
- C) $x = 7$
- D) $x = 15$

RTA: A Través de un pasaje de términos básicos se llega al resultado de 5, primero se pasa suma/resta $20-5=15$ para luego pasar lo que está multiplicando/dividiendo $15/3=5$, $5=X$ 5 es el resultado final.

3. Al lanzar un dado común de 6 lados ¿cual es la probabilidad que caiga en 5?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{1}{6}$ (RTA)
- D) $\frac{4}{6}$

RTA: C)la probabilidad de que caiga en 5 o en cualquier otro numero es 1 en 6 por el hecho de la la probabilidad finita esta limitada a 1 resultado de los 6 posibles resultados.

4. ¿Que es una expresión algebraica?

- A) Una operación matemática que siempre tiene una respuesta numérica única
- B) una combinación de números, letras y operaciones matemáticas que representa una cantidad o relación (correcta)
- C) Una igualdad entre dos expresiones matemáticas
- D) Un conjunto de datos organizados en una tabla

RTA: B)Una expresión algebraica están constituidas por números y letras y operaciones matemáticas que representan una cantidad o relación

5. (unir con flecha) seleccionar conceptos y luego la definición:

Conceptos:

- a) Ángulo obtuso
- b) Angulo llano
- c) Ángulo recto
- d) Ángulo agudo

respuestas de cada:

- a) mide más de 90° y menos de 180°
- b) mide exactamente 180°
- c) mide exactamente 90°
- d) mide menos de 90°

Carpeta de campo

Lunes 18/05 - Formulamos las primeras preguntas de las materias taller (las completamos) y de educación tecnológica de la sección de primer año del quiz, para estas primeras preguntas nos basamos en el cronograma de 1er año y de los apuntes que tenemos archivados de cuando cursamos 1ero pudiendo identificar los temas y formulando las preguntas adecuadas.

Lunes 1/06 -